Started on	Tuesday, 28 March 2023, 9:39 PM
State	Finished
Completed on	Tuesday, 28 March 2023, 9:40 PM
Time taken	1 min 2 secs
Grade	**2.00** out of 5.00 (**40**%)

Question 1

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Următorii sunt parametri specifici circuitelor digitale

- a. amplificarea de tensiune
- b. impedanțele de intrare și de ieșire ✖
- c. limite ale nivelelor logice la intrare V_{IL}, V_{IH} ✔
- d. nivele logice la ieșire V_{OL}, V_{OH} ✔
- e. duratele fronturilor - timpii de creștere și de cădere

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
nivele logice la ieșire V_{OL}, V_{OH},

limite ale nivelelor logice la intrare V_{IL}, V_{IH},

duratele fronturilor - timpii de creștere și de cădere

Question 2

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Comutarea activă (prin intermediul unui tranzistor) este în general mai rapidă față de cea pasivă, deoarece:

- a. tranzistorul are capacitate parazită mai mare
- b. tranzistorul are capacitate parazită mai mică ✖
- c. tranzistorul are capabilitatea de a furniza curent mai mic
- d. tranzistorul are capabilitatea de a furniza curent mai mare ✔

Your answer is partially correct.

You have selected too many options.
The correct answer is:
tranzistorul are capabilitatea de a furniza curent mai mare

Question 3

Partially correct

Mark 0.75 out of 1.00

Tehnica modulării lățimii impulsurilor (PWM) utilizată în comanda tranzistoarelor de putere are următoarele avantaje față de comanda lineară:

- a. semnalul PWM poate fi generat relativ ușor prin tehnici digitale
- b. reduce puterea disipată pe tranzistor ✔
- c. utilizează tranzistorul cu precădere în regiunea activă normală
- d. crește puterea disipată pe tranzistor

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 1.
The correct answers are:
reduce puterea disipată pe tranzistor,

semnalul PWM poate fi generat relativ ușor prin tehnici digitale

Question 4

Partially correct

Mark 0.75 out of 1.00

Viteza cu care poate comuta o ieșire digitală este limitată de:

- a. factorul de branșament al ieșirii (*fan-out*) ✔
- b. rezistența de intrare a porții logice
- c. capacitatea de sarcină văzută de ieșire ✔
- d. curentul maxim ce poate fi furnizat / absorbit de ieșire

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 2.
The correct answers are:
capacitatea de sarcină văzută de ieșire,

factorul de branșament al ieșirii (*fan-out*),

curentul maxim ce poate fi furnizat / absorbit de ieșire

Question 5

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Circuitele R-C serie cu tensiunea de ieșire pe condensator, discutate în regim de comutație:

a. prezintă timp de creștere la ieșire mai mic decât la intrare ✖

b. prezintă timp de creștere la ieșire mai mare decât la intrare

c. modelează întârzierile ce apar la propagarea informației prin circuitele digitale

d. modelează perturbațiile induse de circuitele digitale asupra circuitelor adiacente

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
modelează întârzierile ce apar la propagarea informației prin circuitele digitale,

prezintă timp de creștere la ieșire mai mare decât la intrare