Started on	Wednesday, 10 May 2023, 9:54 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 10 May 2023, 9:56 PM
Time taken	2 mins 38 secs
Grade	**5.00** out of 5.00 (**100**%)

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Următoarele sunt circuite digitale combinaționale

- a. circuit basculant monostabil
- b. circuit basculant bistabil
- c. generator de ceas
- d. multiplexor 4:1 ✔
- e. demultiplexor 1:4 ✔
- f. decodor 4:16 ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
multiplexor 4:1,

demultiplexor 1:4,

decodor 4:16

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Următoarele sunt aplicații specifice circuitelor basculante bistabile

- a. generarea unui impuls de durată precisă când circuitul basculant este declanșat de un semnal exterior (*trigger*)
- b. realizarea de circuite logice combinaționale
- c. memorarea unui bit de informație ✔
- d. realizarea de circuite logice secvențiale ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
memorarea unui bit de informație,

realizarea de circuite logice secvențiale

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Următoarele sunt aplicații ale circuitelor basculante astabile

- [x] a. clipirea unui indicator luminos ✔
- [ ] b. memorarea unui bit de informație
- [ ] c. generarea unui singur impuls de durată precisă când circuitul este declanșat de un semnal de intrare (*trigger*)
- [x] d. generarea de tonuri acustice ✔
- [x] e. generarea semnalelor de ceas (tact) ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
generarea semnalelor de ceas (tact),

generarea de tonuri acustice,

clipirea unui indicator luminos

Question 4

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un circuit basculant monostabil

- [ ] a. nu are stări logice identificabile
- [ ] b. manifestă pe ieșire mai mult de două stări logice
- [x] c. are două stări logice ✔
- [ ] d. are o singură stare logică

Your answer is correct.

The correct answer is:
are două stări logice

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Porțile logice cu trei stări

- a. se pot utiliza cu mai multe ieșiri conectate în paralel, fără restricții suplimentare
- b. au o a treia stare, în care intrarea este dezactivată și ieșirea reține ultima stare
- c. au o a treia stare, de mare impedanță, în care ieșirea este dezactivată ✔
- d. au o a treia stare, în care tensiunea de ieșire este aproximativ $V_{CC}/2$

Your answer is correct.

The correct answer is:
au o a treia stare, de mare impedanță, în care ieșirea este dezactivată