
Started on	Friday, 14 April 2023, 3:58 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 14 April 2023, 3:58 PM
Time taken	45 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question 1


Correct

Mark 2.00 out of 2.00

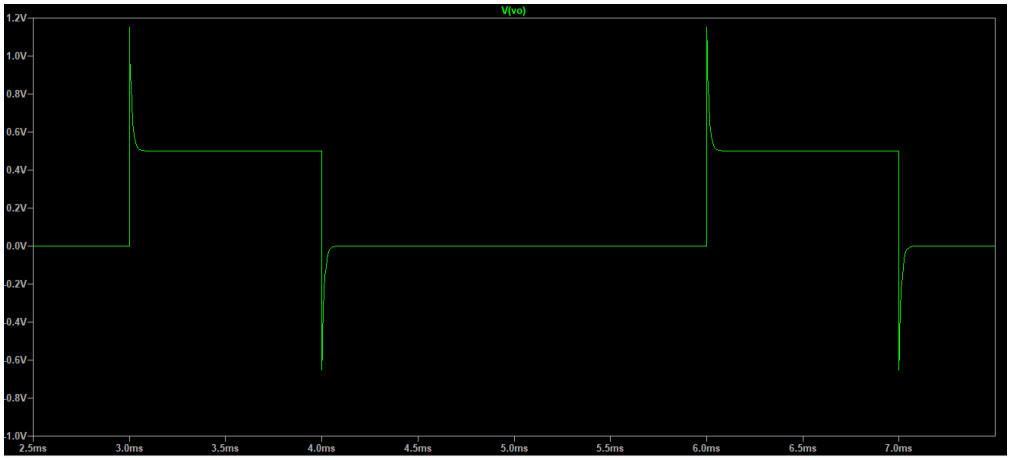
Se consideră un divizor rezistiv la ieșirea căruia există conectată o capacitate parazită. La intrarea divizorului aplicăm un semnal dreptunghiular. Pentru compensarea divizorului au fost conectate, pe rând, condensatoare de diferite capacități, obținându-se mai multe forme ale semnalului de ieșire. Ce tip de regim corespunde fiecărui grafic?



Divizor supracompensat ✔

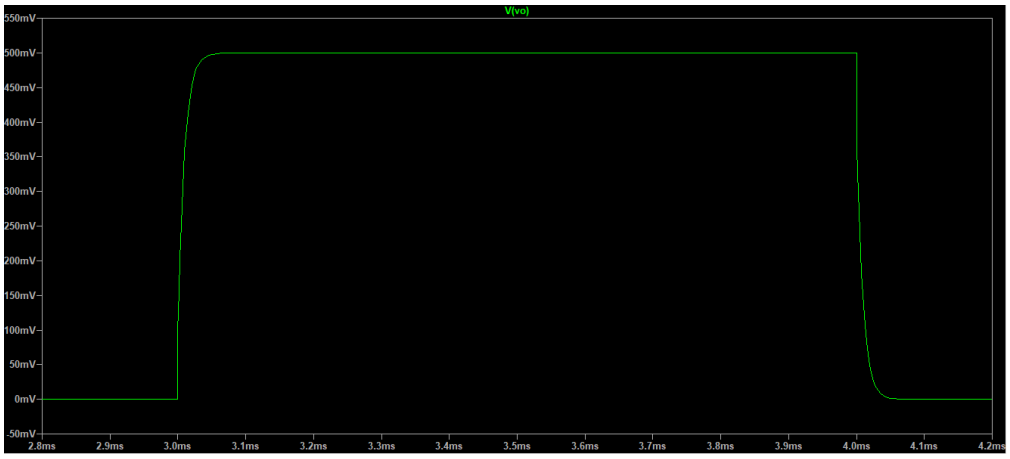


Divizor subcompensat ✔

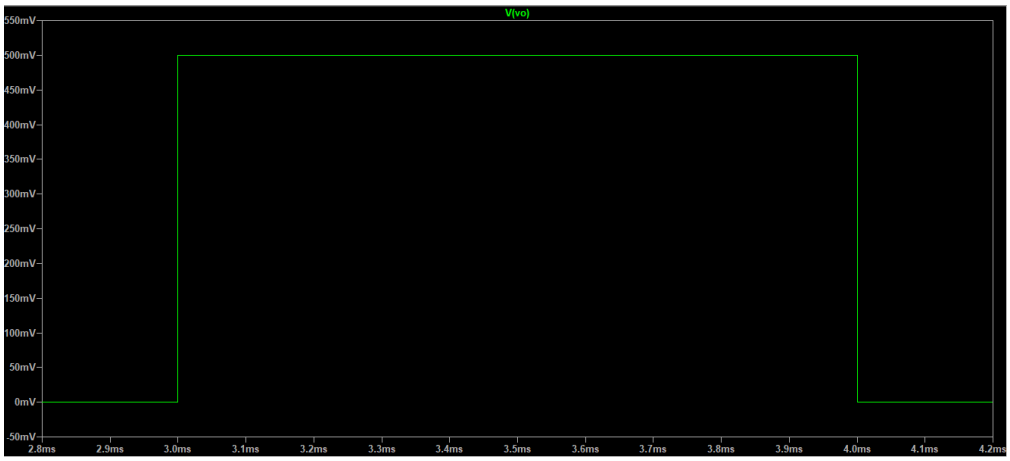


Divizor compensat ✔

Your answer is correct.


The correct answer is:

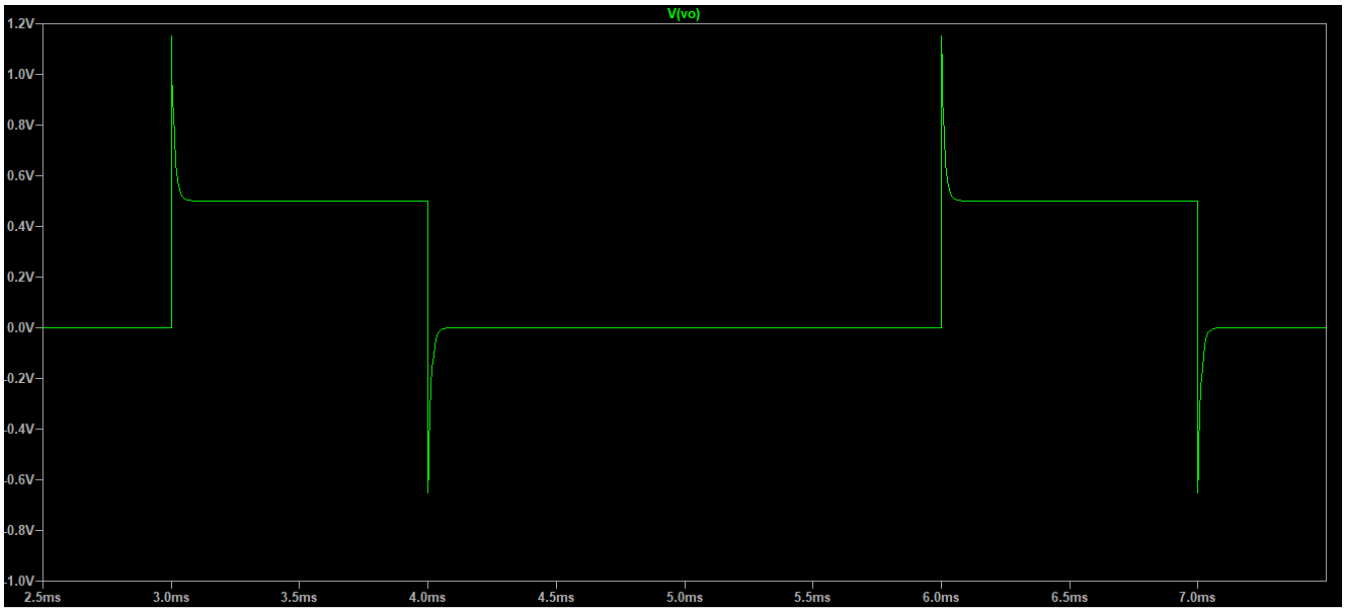

→ Divizor supracompensat,

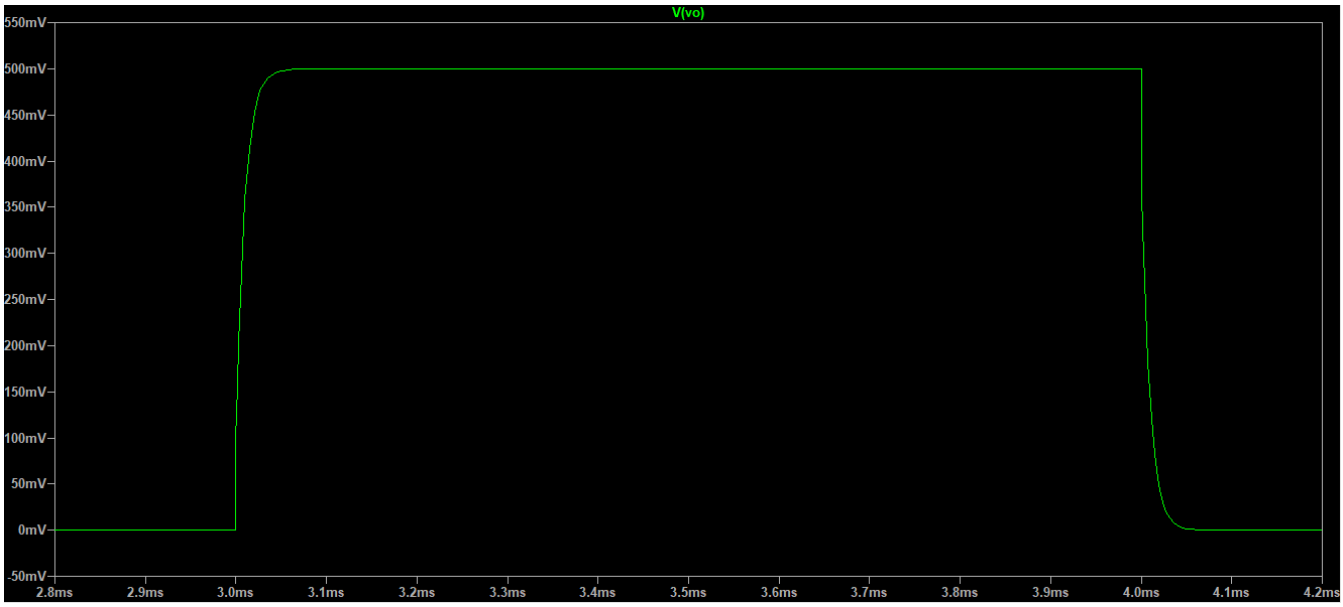

→ Divizor subcompensat,

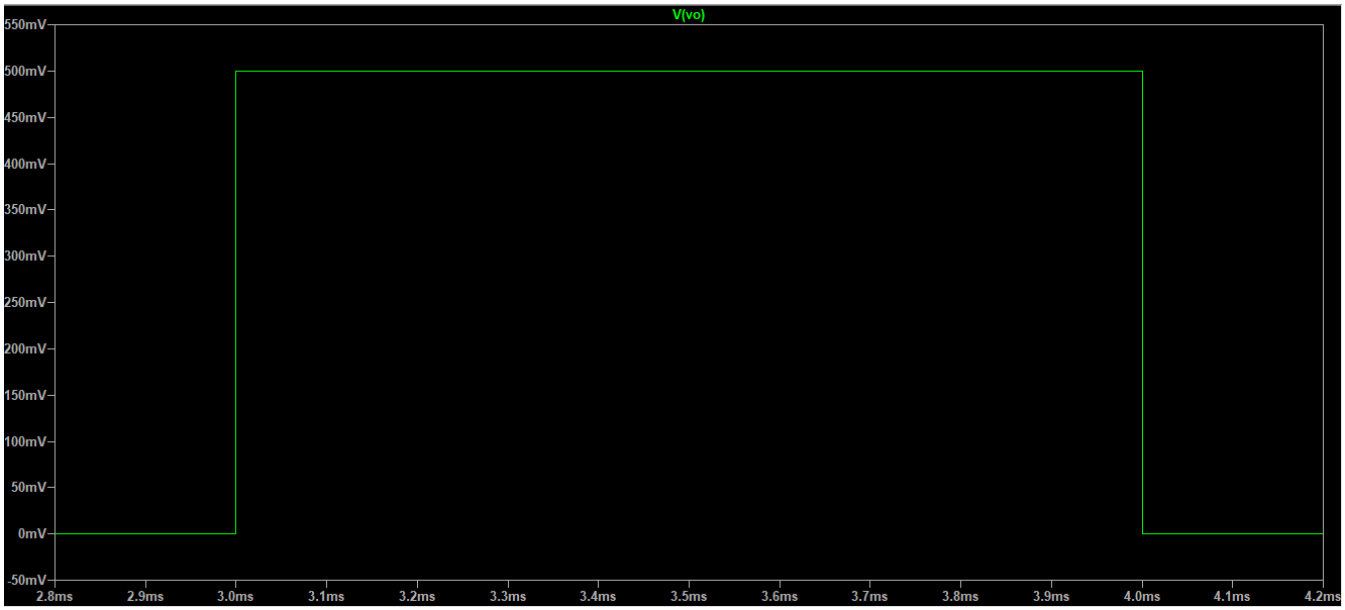

→ Divizor compensat

Question 2

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Un circuit de debounce poate fi folosit la:

a. Amplificarea în tensiune a unui semnal

b. Eliminarea oscilațiilor nedorite generate de apăsarea unui buton ✔

c. Compararea a două intrări

Your answer is correct.


The correct answer is:
Eliminarea oscilațiilor nedorite generate de apăsarea unui buton

Question 3

Incorrect

Mark 0.00 out of 2.00

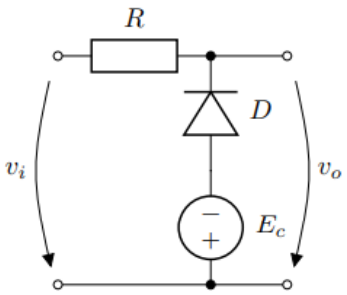Ce tip de limitare realizează circutul din imagine?



a. Superioară ✖

b. Inferioară

c. Bilaterală

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Inferioară

Question 4

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Pentru modificarea componentei continue a semnalului fără a afecta forma, frecvența sau amplitudinea acestuia, putem folosi un circuit:

a. De axare ✔

b. RC cu ieșire pe condensator

c. De limitare cu diode

Your answer is correct.


The correct answer is:
De axare

Question 5

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

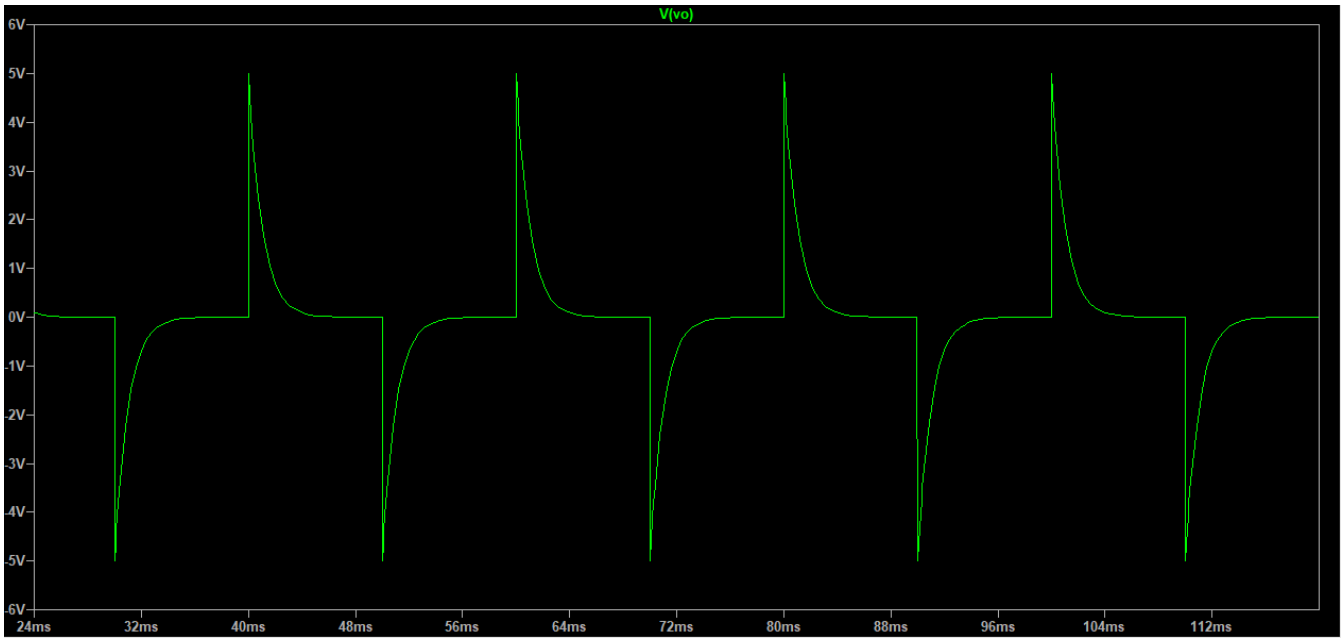Semnalul de ieșire din imagine este corespunzător unui circuit:



a. RC cu ieșire pe condensator cu constanta de timp mai mare decât Ton, Toff

b. RC cu ieșire pe rezistență cu constanta de timp mai mare decât Ton, Toff

c. RC cu ieșire pe rezistență cu constanta de timp mai mică decât Ton, Toff ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
RC cu ieșire pe rezistență cu constanta de timp mai mică decât Ton, Toff