Started on	Wednesday, 10 May 2023, 9:41 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 10 May 2023, 9:43 PM
Time taken	1 min 20 secs
Grade	**8.00** out of 10.00 (**80**%)

Question 1

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Din ce tipuri de tranzistoare este realizată o poartă CMOS?

a. Un tranzistor NMOS și un tranzistor PNP

b. Un tranzistor PMOS și un tranzistor NMOS ✔

c. Un tranzistor NPN și un tranzistor PMOS

Your answer is correct.

The correct answer is:
Un tranzistor PMOS și un tranzistor NMOS

Question 2

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Timpul de propagare al semnalului printr-un circuit format din mai multe porți logice cascadate nu este influențat de numărul porților logice.

Select one:

True

False ✔

The correct answer is 'False'.

Question 3

Incorrect

Mark 0.00 out of 2.00

Timpul de creștere/scădere al semnalului la ieșirea unui circuit format din mai multe porți logice cascadate este influențat de numărul porților logice.

Select one:

- True ✖
- False

The correct answer is 'False'.

Question 4

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Tranzistorul MOS este comandat în:

a. Curent

b. Tensiune ✔

c. Ficedula

Your answer is correct.

The correct answer is:
Tensiune

Question 5

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Un generator de impulsuri poate fi realizat folosind o poartă logică de tip trigger Schmitt.

Select one:

- True ✔
- False

The correct answer is 'True'.