Started on	Wednesday, 10 May 2023, 9:43 PM
State	Finished
Completed on	Wednesday, 10 May 2023, 9:44 PM
Time taken	1 min 17 secs
Grade	**6.00** out of 10.00 (**60**%)

Question 1

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Circuitul basculant astabil realizat cu tranzistoare bipolare se bazează pe neidealitățile componentelor pentru a comuta între stări.

Select one:

- True ✔
- False


The correct answer is 'True'.

Question 2

Incorrect

Mark 0.00 out of 2.00

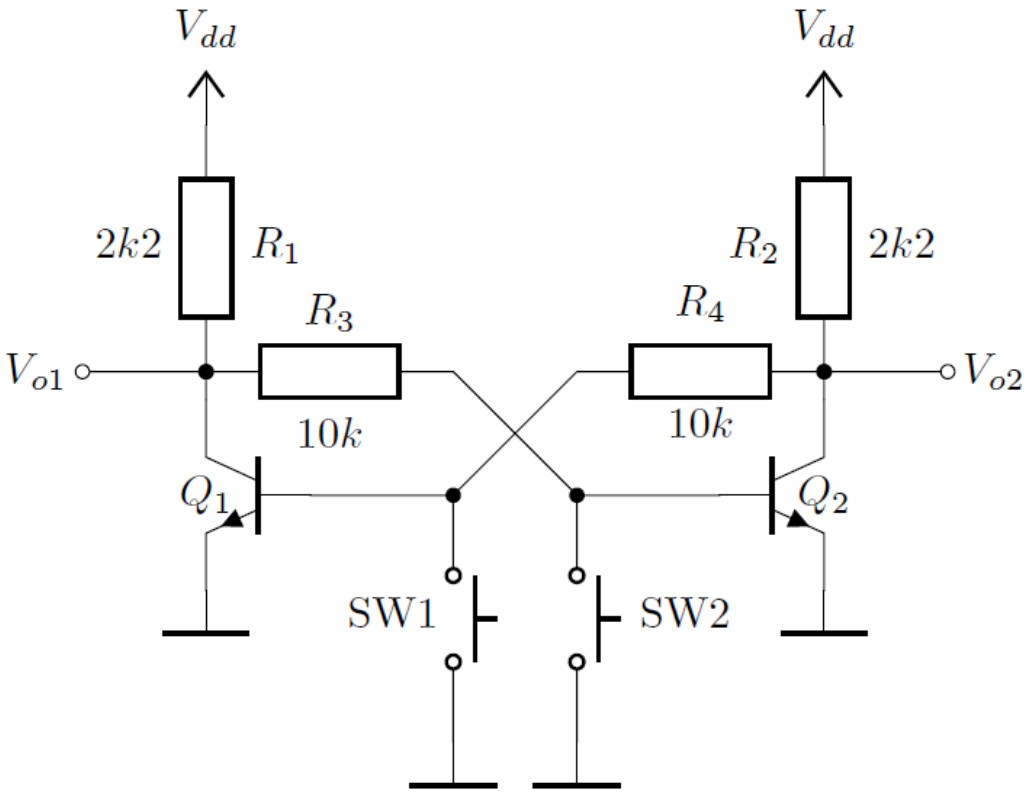Circuitul din imagine este caracterizat prin:



a. Cale separată de declanșare pentru comutații

b. Cale comună de declanșare pentru ambele comutații ✖

c. Fără căi de declanșare, comută singur dintr-o stare de stabilitate în alta

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
Cale separată de declanșare pentru comutații

Question 3

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Asociați circuitul basculant cu tipul de stări pe care le prezintă:

Bistabil	Două stări stabile ✔
Astabil	Două stări instabile ✔
Monostabil	O stare stabilă și o stare instabilă ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
Bistabil → Două stări stabile,

Astabil → Două stări instabile,

Monostabil → O stare stabilă și o stare instabilă

Question 4

Correct

Mark 2.00 out of 2.00

Starea instabilă se mai numește și stare de metastabilitate.

Select one:

- True ✔
- False

The correct answer is 'True'.

Question 5

Incorrect

Mark 0.00 out of 2.00

Starea instabilă a unui circuit basculant este starea în care acesta rămâne pentru o perioadă nedeterminată în lipsa oricăror impulsuri de declanșare.

Select one:

- True ✖
- False

The correct answer is 'False'.