
TURCK

Industrielle
Automation

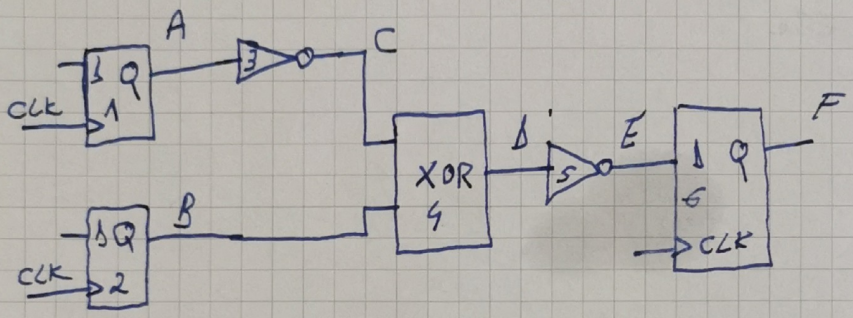

* $t_{CQ_1} = t_{CQ_2} = t_{CQ_6} = 5ms$
* $t_{S_1} = t_{S_2} = t_{S_6} = 7ms$
* $t_{H_1} = t_{H_2} = t_{H_6} = 13ms$

$t_{p_5} = t_{p_3} = 3ms$

$t_{p_4} = 4ms$

m	A	B
1	0	0
2	0	1
3	1	1
4	1	1
5	1	1
6	1	1


D900008 2013/01

Sense it! Connect it! Bus it! Solve it!

Hans Turck GmbH & Co. KG • Witzlebenstraße 7 • 45472 Mülheim an der Ruhr
Tel. +49 208 4952-0 • Fax +49 208 4952-264 • more@turck.com • www.turck.com

TURCK

Industrielle
Automation

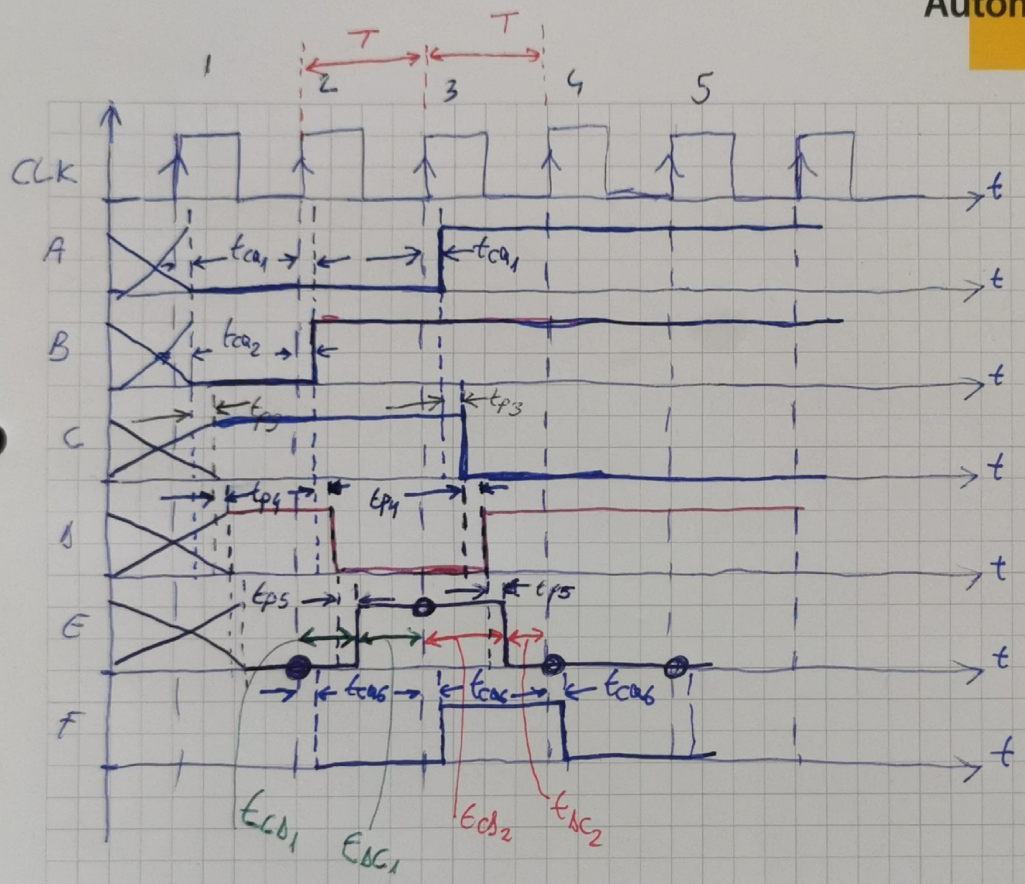

① Verificăm $t_{CB_1} \geq t_{H_6}$?

$t_{CB_1} = t_{ca_2} + t_{p4} + t_{p5} = 5ms + 4ms + 3ms = 12ms \leq t_{H_6}$!
$13ms$

② Verific: $t_{CB_2} \geq t_{H_6}$?

$t_{CB_2} = t_{ca_1} + t_{p3} + t_{p4} + t_{p5} = 5ms + 3ms + 4ms + 3ms = 15ms \geq t_{H_6}$ Ⓐ

Ok

Adaug o poartă de întârziere semnalul B; $t_{pB} = 1ms$

$\Rightarrow t_{CB_1}' = 13ms \geq t_{H_6}$ Ⓐ!


D900060 2013/01

Sense it! Connect it! Bus it! Solve it!

Hans Turck GmbH & Co. KG • Witzlebenstraße 7 • 45472 Mülheim an der Ruhr
Tel. +49 208 4952-0 • Fax +49 208 4952-264 • more@turck.com • www.turck.com

TURCK

Industrielle
Automation

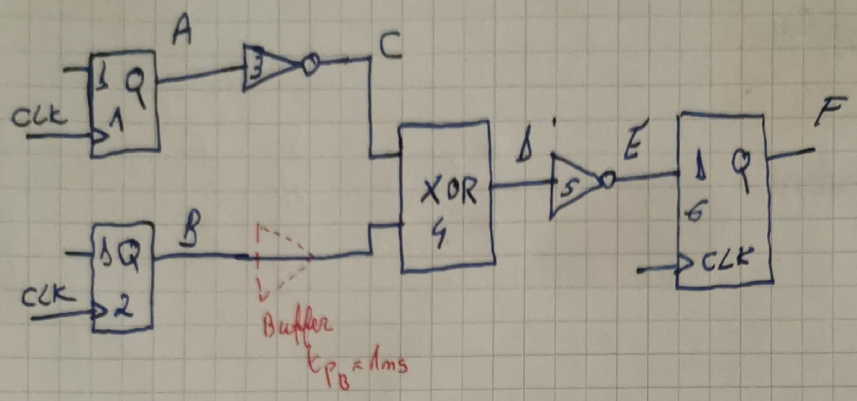

* $t_{CQ_1} = t_{CQ_2} = t_{CQ_6} = 5ms$
* $t_{S_1} = t_{S_2} = t_{S_6} = 7ms$
* $t_{H_1} = t_{H_2} = t_{H_6} = 13ms$

$t_{P_5} = t_{P_3} = 3ms$

$t_{P_4} = 4ms$

m	A	B	C	D	E	F
1	0	0	1	1	0	X
2	0	1	1	0	1	0
3	1	1	0	1	0	1
4	1	1	0	1	0	0
5	1	1	0	1	0	0
6	1	1	0	1	0	0

Sense it! Connect it! Bus it! Solve it!

Hans Turck GmbH & Co. KG • Witzlebenstraße 7 • 45472 Mülheim an der Ruhr
Tel. +49 208 4952-0 • Fax +49 208 4952-264 • more@turck.com • www.turck.com

$T = t_{CA} + t_{BC}$ $\qquad t_{BC} \geq t_{SU}$

$T_{min} = t_S + max(t_{CA}) = 7ns + 15ns = 22ns$

$f_{MAX} = \frac{1}{22ns} \simeq 45\,MHz$