Started on	Friday, 29 March 2024, 2:57 PM
State	Finished
Completed on	Friday, 29 March 2024, 3:03 PM
Time taken	6 mins 35 secs
Grade	**2.00** out of 5.00 (**40**%)

Question 1

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie un tranzistor cu emitorul la masa si sarcina rezistiva in colector. Tranzistorul este comandat astfel incat sa comute intre blocare si saturatie.

- a. Iesirea comuta mai rapid din starea *high* in starea *low* decat invers.
- b. Tranzistorul manifesta timp de stocare la iesirea din starea de blocare. ✖
- c. Iesirea comuta mai lent din starea *high* in starea *low* decat invers.
- d. Comutarea pasiva este mai rapida decat cea activa.
- e. Comutarea activa este mai rapida decat cea pasiva. ✔

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
Iesirea comuta mai rapid din starea *high* in starea *low* decat invers., Comutarea activa este mai rapida decat cea pasiva.

Question 2

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

O conditie necesara pentru ca o iesire digitala 1 sa comande corect o intrare digitala 2 este:

- a. $V_{OL1} < V_{IL2}$
- b. $V_{OH2} > V_{IH1}$ ✖
- c. $V_{IL1} > V_{OL2}$
- d. $V_{OH1} < V_{OL1}$
- e. $V_{OH1} > V_{OH2}$

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
$V_{OL1} < V_{IL2}$

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie un circuit RC serie pe care se aplica tensiune sub forma de impulsuri. Tensiunea de iesire se citeste pe condensator. Timpul de crestere al semnalului la iesire va fi, fata de intrare:

- a. mai mare ✔
- b. acelasi
- c. neglijabil, aproximativ zero
- d. mai mic

Your answer is correct.

The correct answer is:
mai mare

Question 4

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Fie un circuit RC serie pe care se aplica tensiune sub forma de impulsuri. Tensiunea de iesire se citeste pe condensator. Perioada semnalului la iesire va fi, fata de intrare:

- a. mai mare
- b. egala
- c. neglijabila, aproximativ zero
- d. mai mica ✖

Your answer is incorrect.

The correct answer is:
egala

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Fie un tranzistor cu emitorul la masa, intrarea pe baza si sarcina in colector. Puterea disipata pe tranzistor este minima cand:

- a. tensiunea de iesire este egala cu Vcc / 2
- b. tranzistorul este saturat ✔
- c. tensiunea de intrare este egala cu cea de iesire
- d. tranzistorul este in regiunea activa normala (RAN)

Your answer is correct.

The correct answer is:
tranzistorul este saturat