Started on	Thursday, 25 April 2024, 7:58 PM
State	Finished
Completed on	Thursday, 25 April 2024, 8:04 PM
Time taken	6 mins 22 secs
Grade	**4.25** out of 5.00 (**85**%)

Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Curentul de alimentare al circuitelor integrate digitale CMOS

- a. creste cu tensiunea de alimentare ✔
- b. creste cu frecventa semnalului de tact (ceas/clock) ✔
- c. creste cu tensiunea de intrare
- d. creste cu capacitatea de sarcina ✔
- e. scade cu tensiunea de intrare

Your answer is correct.

The correct answers are:
creste cu tensiunea de alimentare,

creste cu frecventa semnalului de tact (ceas/clock),

creste cu capacitatea de sarcina

Question 2

Partially correct

Mark 0.75 out of 1.00

Comutatoarele analogice pot fi utilizate

- a. pentru multiplexarea semnalelor digitale
- b. in cadrul unor blocuri analogice programabile/configurabile (de exemplu amplificatoare, filtre) ✔
- c. in cadrul unor blocuri de conversie a semnalelor din reprezentare analogica in reprezentare digitala (ADC) ✔
- d. pentru a actiona direct sarcini de putere (de exemplu motoare)
- e. pentru multiplexarea semnalelor analogice ✔

Your answer is partially correct.

You have correctly selected 3.
The correct answers are:
pentru multiplexarea semnalelor analogice,

pentru multiplexarea semnalelor digitale,

in cadrul unor blocuri analogice programabile/configurabile (de exemplu amplificatoare, filtre),

in cadrul unor blocuri de conversie a semnalelor din reprezentare analogica in reprezentare digitala (ADC)

Question 3

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Portile cu trei stari

- a. permit conectarea, in orice conditii, a mai multor iesiri in paralel
- b. se utilizeaza in cadrul structurilor de multiplexare complexe, cum ar fi magistralele de date din sistemele de calcul ✔
- c. au o a treia stare, in care tensiunea de intrare este aproximativ egala cu jumatatea alimentarii
- d. au o a treia stare, in care impedanta de iesire este foarte mare ✔
- e. au o a treia stare, in care tensiunea de iesire este aproximativ egala cu jumatatea alimentarii

Your answer is correct.

The correct answers are:
au o a treia stare, in care impedanta de iesire este foarte mare,

se utilizeaza in cadrul structurilor de multiplexare complexe, cum ar fi magistralele de date din sistemele de calcul

Question 4

Partially correct

Mark 0.50 out of 1.00

Miniaturizarea circuitelor integrate CMOS are urmatoarele dezavantaje:

- a. cresterea componentei statice a curentului de alimentare ✔
- b. scaderea timpilor de propagare ai portilor logice componente
- c. cresterea timpilor de propagare ai portilor logice componente
- d. cresterea componentei dinamice a curentului de alimentare ✖
- e. reducerea marginilor de zgomot ✔

Your answer is partially correct.

You have selected too many options.
The correct answers are: reducerea marginilor de zgomot,
cresterea componentei statice a curentului de alimentare

Question 5

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un multiplexor 16:1

- a. poate fi implementat cu un decodor 8:16 si 16 porti cu 3 stari
- b. necesita 8 intrari de selectie
- c. este specific tehnologiei TTL si nu poate fi realizat in tehnologie CMOS
- d. poate fi implementat cu un decodor 4:16 si 16 porti de transmisie ✔
- e. este un circuit combinational ce poate fi implementat cu porti logice ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
este un circuit combinational ce poate fi implementat cu porti logice,

poate fi implementat cu un decodor 4:16 si 16 porti de transmisie