| | |
|---|---|
| **Started on** | Thursday, 23 May 2024, 5:52 PM |
| **State** | Finished |
| **Completed on** | Thursday, 23 May 2024, 5:56 PM |
| **Time taken** | 3 mins 59 secs |
| **Grade** | **4.00** out of 5.00 (**80**%) |

**Question 1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Implementarea în bandă de asamblare (*pipeline*) a circuitelor secvențiale are următoarele avantaje:

- a. reducerea consumului energetic dinamic
- b. creșterea timpului de răspuns (*latency*) ✖
- c. reducerea suprafeței utilizate
- d. reducerea timpului de răspuns (*latency*)
- e. creșterea performanței computaționale (*throughput*) ✔

Your answer is incorrect.

The correct answers are:
creșterea performanței computaționale (*throughput*),

reducerea consumului energetic dinamic

**Question 2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Câte stări logice se pot identifica pe ieșirea unui circuit basculant monostabil?

- a. două ✔
- b. niciuna
- c. una
- d. trei

Your answer is correct.

The correct answer is:
două

**Question 3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Circuitele basculante astabile au următoarele aplicații directe:

- a. realizarea de memorii (registre) prin gruparea mai multor astfel de circuite
- b. generarea de tonuri audio ✔
- c. generarea semnalelor de tact (ceas) ✔
- d. realizarea de indicatoare luminoase clipitoare ✔
- e. generarea de întârzieri de durată bine precizată când sunt declanșate de un eveniment exterior

Your answer is correct.

The correct answers are:
generarea semnalelor de tact (ceas),

generarea de tonuri audio,

realizarea de indicatoare luminoase clipitoare

**Question 4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un bloc digital de tip UART (*Universal Asynchronous Receiver-Transmitter*):

- a. poate fi implementat într-un FPGA ✔
- b. funcționează doar cu nivele logice tip RS-232
- c. este un circuit digital secvențial ✔
- d. este un circuit digital combinațional deoarece nu are semnal de tact (ceas)

Your answer is correct.

The correct answers are:
este un circuit digital secvențial,

poate fi implementat într-un FPGA

**Question 5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Implementarea în bandă de asamblare (pipeline) a circuitelor secvențiale are următoarele dezavantaje:

- a. reducerea timpului de răspuns (latency)
- b. reducerea consumului energetic dinamic
- c. creșterea timpului de răspuns (latency) ✔
- d. creșterea performanței computaționale (throughput)
- e. creșterea suprafeței utilizate ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
creșterea timpului de răspuns (latency),

creșterea suprafeței utilizate